LAPORAN PRAKTIKUM ARSITEKTUR ORGANISASI KOMPUTER



Disusun Oleh:


Nama : SITI LATHIFAH


NIM : 09030582226012


Prodi : Teknik Komputer

Dosen: ADI HERMANSYAH, S. KOM., M. T.

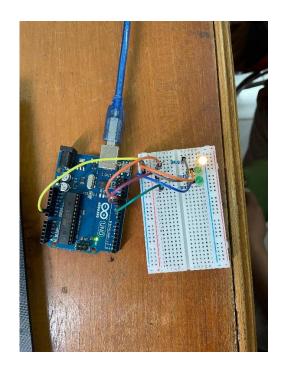LABORATORIUM ROBOTIKA DAN SISTEM KENDALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG 2023



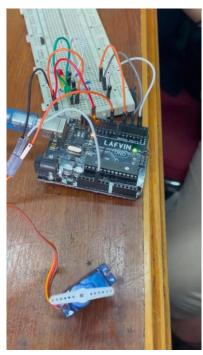

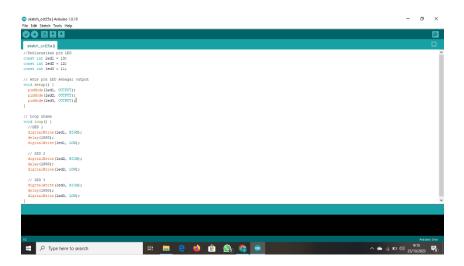

- 1. Kabel Jumper
- 2. Servo
- 3. Arduino Uno
- 4. LED
- 5. Resistor
- 6. Breadboard

salah satu proyek Arduino melibatkan mengontrol lampu LED untuk menyala dan mati secara bergantian. menghubungkan LED ke pin digital Arduino, LED memiliki dua kaki, kaki positif dan kaki negatif. Kaki positif harus dihubungkan ke pin digital Arduino, dan kaki negatif harus dihubungkan ke ground.

Untuk menghubungkan servo ke Arduino, kita perlu menggunakan kabel servo. Kabel servo memiliki tiga pin: power, ground, dan signal.

Yang mengendalikan tiga LED terhubung ke pin 13, 12, dan 11 untuk berkedip secara bergantian setiap LED akan menyala selama 100 milidetik kemudian mati.